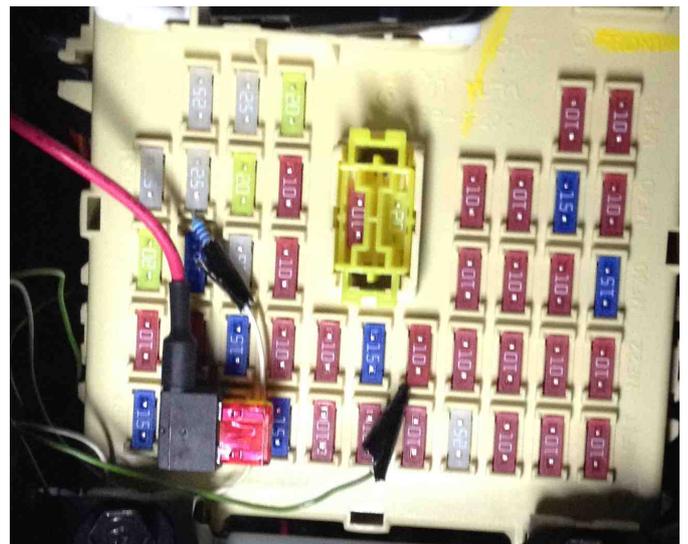


Die Plusleitung mit dem Widerstand an Dauerplus und Minus mit der Sperrdiode an Zündplus.  
 Hier nur als Beispiel!  
 Plus und Minus einfach mit an die Sicherung stecken.  
 Fertig.  
 Nicht gerade Professionell, aber geht.



Nun blinkt die Diode automatisch wenn die Zündung aus ist und erlischt beim einschalten der Zündung.

